



Compteur de programme

Laboratoire Conception Numérique

Contenu

1 Objectifs	1
2 ROM de commande de l'ALU	2
2.1 Circuit	2
2.2 Séquencement des opérations	2
3 Réalisation logicielle d'un port série	3
3.1 Algorithme linéaire	3
3.2 Algorithme avec boucles	5
3.3 Comparaison	6
4 Blocs, Composants et Boucles FOR	7
4.1 Création d'un block	7
4.2 Convertir un bloc en composant (bleu vers vert)	9
4.3 Mettre à jour l'interface du composant	9
4.4 For Generate	9
5 Checkout	11
Glossaire	12

1 Objectifs

Ce laboratoire présente le développement d'un code de programme à l'aide d'une mémoire morte ([Read-Only Memory \(ROM\)](#)) et exerce la réalisation d'un compteur de programme [ROM](#).

Il exerce aussi le dessin de circuits hiérarchiques.



2 ROM de commande de l'ALU

2.1 Circuit

La Fig. 1 présente la vue simplifiée d'un processeur, avec une [Arithmetic and Logical Unit \(ALU\)](#), des registres et un compteur de programme.

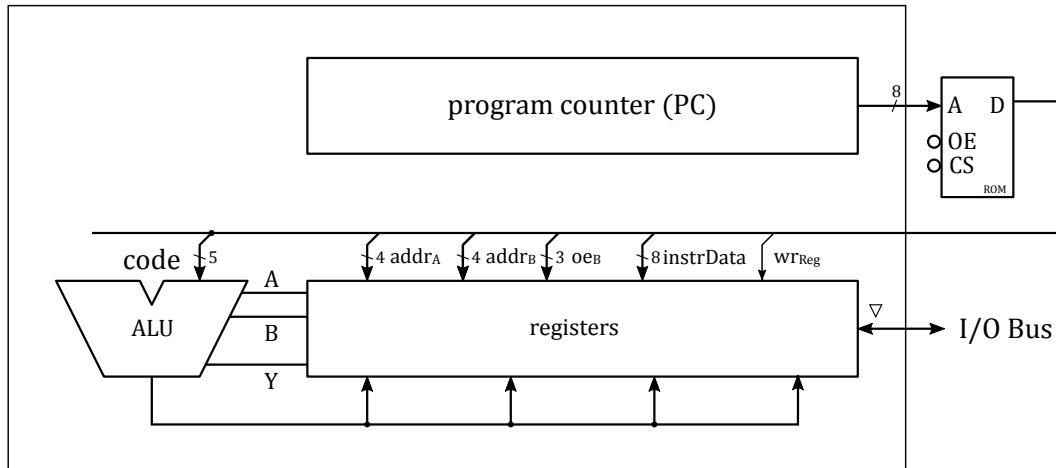


Fig. 1 - ROM contrôlant l'ALU et les registres

L'adresse de la ROM est générée par un compteur de programme, ce qui permet de lire le code stocké de manière séquentielle. Les données de la ROM contiennent des [Machine Instructions \(MIs\)](#) qui se composent de signaux de commande pour l'ALU et les registres.

L'entrée [Output Enable \(OE\)](#) contrôle la sortie à haute impédance de la ROM. L'entrée [Chip Select \(CS\)](#) est le signal de sélection de la ROM. Les deux doivent être actifs pour que le composant fournisse ses données en sortie.

2.2 Séquencement des opérations

Les instructions sont exécutées en 2 phases, comme illustré dans Fig. 2.

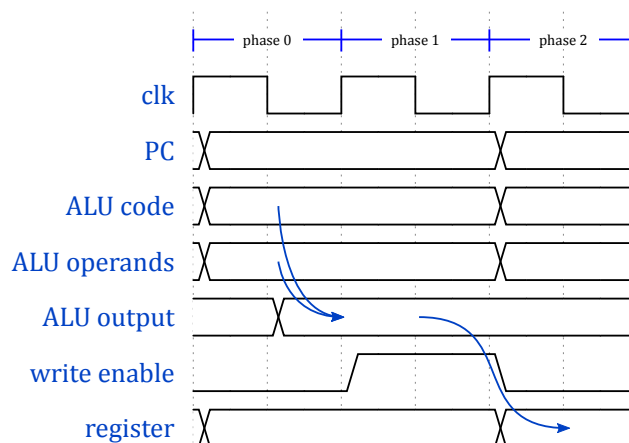


Fig. 2 - Phases des instructions

La sortie de l'ALU est stable en fin de phase 0. La nouvelle valeur du registre sélectionné est enregistrée au flanc montant de l'horloge en fin de phase 1.



3 Réalisation logicielle d'un port série

La Fig. 3 présente le déroulement temporel de l'envoi en série d'un mot de donnée.

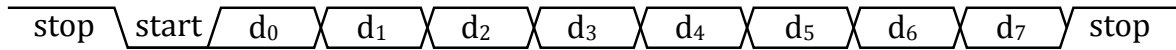


Fig. 3 - Transmission sérielle

Le signal sériel est transmis sur le bit de poids faible (**Least Significant Bit (LSB)**) du port de sortie.

3.1 Algorithme linéaire

Le code Assembler stocké dans la **ROM** est présenté dans Liste 1.

```

1  LOAD      s3, FF          ; load stop bit
2  OUTPUT    s3              ; output stop bit
3  LOAD      s3, s3          ; no operation
4  LOAD      s3, s3          ; no operation
5  LOAD      s3, s3          ; no operation
6  LOAD      s3, s3          ; no operation
7  LOAD      s0, 00          ; load start bit
8  OUTPUT    s0              ; output start bit
9  INPUT     s1              ; load word to send
10 OUTPUT    s1              ; output word, LSB is considered
11 SR0       s1              ; shift word, bit 1 -> LSB
12 OUTPUT    s1              ; output bit 1
13 SR0       s1              ; bit 2 -> LSB
14 OUTPUT    s1              ; output bit 2
15 SR0       s1              ; bit 3 -> LSB
16 OUTPUT    s1              ; output bit 3
17 SR0       s1              ; bit 4 -> LSB
18 OUTPUT    s1              ; output bit 4
19 SR0       s1              ; bit 5 -> LSB
20 OUTPUT    s1              ; output bit 5
21 SR0       s1              ; bit 6 -> LSB
22 OUTPUT    s1              ; output bit 6
23 SR0       s1              ; bit 7 -> LSB
24 OUTPUT    s1              ; output bit 7
25 LOAD      s3, s3          ; no operation
26 OUTPUT    s3              ; output stop bit

```

Liste 1 - Algorithme linéaire



Dans l'algorithme linéaire, une instruction est lue après l'autre. Il n'y a pas de boucles ou de sauts dans le programme. Notre premier compteur de programme doit seulement pouvoir incrémenter l'adresse de un.



Avant de commencer la réalisation, assurez-vous d'avoir lu Chapitre 4 sur la création d'un bloc, d'une composante ainsi que d'une boucle **For**.



3.1.1 Implémentation

Commencer par créer un nouveau composant d'un compteur 1 bit **CNT/cnt_1bit**. Ce compteur doit s'incrémenter au flanc montant de l'horloge, lorsque **incPC** = '1'. À noter que dans notre système, **incPC** est activé chaque seconde période d'horloge. Ignorer les signaux **LoadInstrAddr** et **instrAddress** pour charger une nouvelle valeur dans le compteur.

Finalement, dessiner un compteur **n**-bits en utilisant le cadre **FOR** pour générer les **n** bits du compteur.




- Créer un nouveau composant d'un compteur 1 bit **CNT/cnt_1bit**.
- Dans le composant **CNT/programCounter**, utiliser le cadre **FOR** et le **CNT/cnt_1bit** pour générer un compteur **n**-bits.

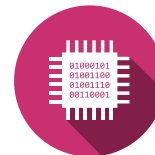3.1.2 Simulation

Simuler le système et vérifier le bon fonctionnement du compteur et du processeur.



Vérifiez le bon fonctionnement du compteur en utilisant le banc de test **CNT_test/nanoProcess_tb** en utilisant le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/CNT1.do**.



3.2 Algorithme avec boucles

L'algorithme suivant permet une écriture plus compacte du programme, mais il utilise des boucles ou respectivement des sauts dans le programme:

```

1  LOAD    s3, FF          ; load stop bit
2  OUTPUT  s3              ; output stop bit
3  LOAD    s2, 04          ; initialize loop counter 3
4  SUB     s2, 01          ; decrement loop counter 4
5  JUMP    NZ 03           ; loop back if not end of count 5
6  LOAD    s0, 00          ; load start bit 6
7  OUTPUT  s0              ; output start bit 7
8  LOAD    s2, 08          ; initialize loop counter 8
9  INPUT   s1              ; load word to send 9
10 LOAD    s3, s3          ; no operation
11 OUTPUT  s1              ; output word, LSB is considered
12 SR0     s1              ; next bit -> LSB
13 SUB     s2, 01          ; decrement loop counter
14 JUMP    NZ 0A           ; loop back if not end of count
15 OUTPUT  s3              ; output bit 1

```

Liste 2 - Algorithme avec boucles

3.2.1 Réalisation

Pour réaliser l'algorithme avec boucles, le **Program Counter (PC)** doit permettre le chargement d'une nouvelle valeur. Les deux signaux **instrAddr** et **loadInstrAddr** sont utilisés pour charger une nouvelle valeur.

Modifier le circuit hiérarchique du compteur de programme du μ Processeur afin de permettre chargement d'une nouvelle valeur dans le compteur.




Modifier le compteur de programme **CNT/programCounter** pour permettre le chargement d'une nouvelle valeur.

3.2.2 Simulation

Simulez le système et vérifiez le bon fonctionnement du compteur et du processeur. Modifiez la vue par défaut de la **ROM** pour sélectionner la version avec code incluant des boucles nommée **withLoops**.



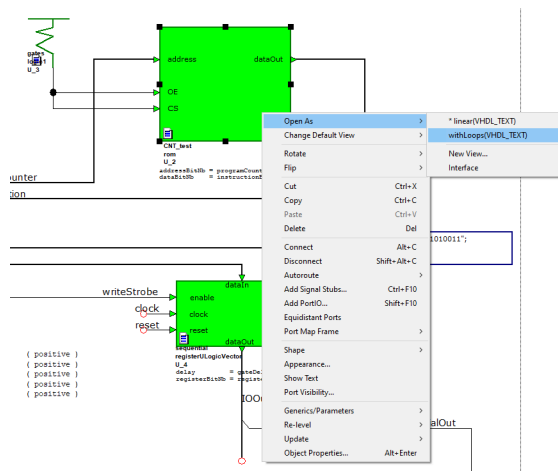1. Cliquez-droit sur le composant,
2. Sélectionnez **Open As**,
3. Cliquez sur **withLoops**



Vérifiez le bon fonctionnement du compteur en utilisant le banc de test à disposition **CNT_test/nanoProcess_tb** en utilisant le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/CNT2.do**.

3.3 Comparaison

Comparer les 2 algorithmes en termes de vitesse de transmission (baudrate) et la taille du code.



- Comparer la vitesse de transmission (baudrate) des deux algorithmes.
- Comparer la taille du code des deux algorithmes de Liste 1 et Liste 2.



4 | Blocs, Composants et Boucles FOR

Dans le cadre de l'algorithme linéaire, le Program Counter (PC) est un compteur unidirectionnel. Il ne permet pas de chargement d'une nouvelle valeur. Vous devez concevoir ce compteur de manière à ce qu'il soit paramétrable, afin qu'il puisse être utilisé pour créer un compteur de n'importe quelle taille de bits N simplement en modifiant un paramètre **generic**.

Les sections suivantes vous guideront dans la création du compteur à l'aide de boucle **FOR Generate** et de la création d'un composant réutilisable.

4.1 Création d'un block

Pour créer un nouveau block, il faut ajouter un bloc en cliquant sur le bouton **ajouter un block** (voir Fig. 4).

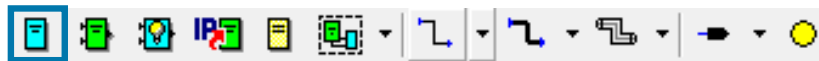


Fig. 4 - Ajouter un block

Après avoir cliqué sur le bouton, un nouveau bloc peut être ajouté en cliquant sur le schéma. Une fois le bloc ajouté, les **Input/Outputs (I/Os)** nécessaires peuvent être connectées :

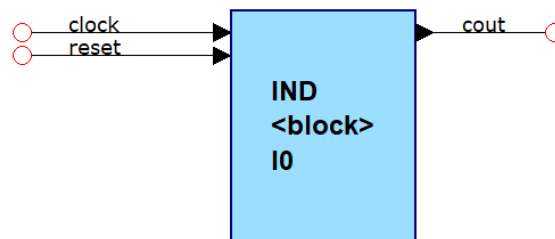





Fig. 5 - Nouveau bloc câblé




Un **block bleu** ne peut pas être copié et collé car il n'existe qu'une seule fois. Seul le **block vert** (composants) peut être copié et collé.


Une fois les **I/Os** câblées, le type de bloc doit être sélectionné (**Block Diagram** /**State Diagram** /**VHDL file** .



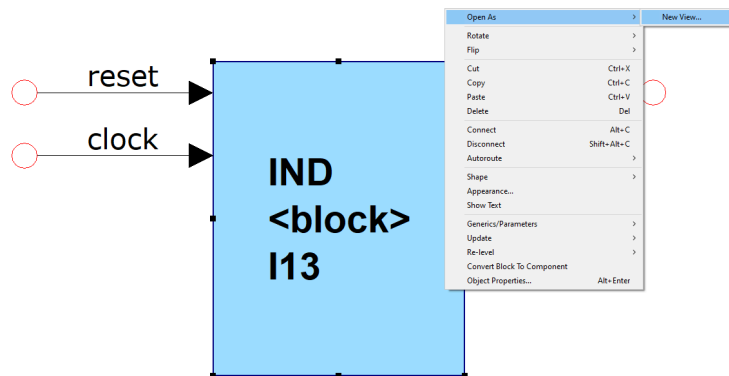1. Cliquez-droit sur le bloc
2. Sélectionnez **Open As**
3. Cliquez sur **New View...**



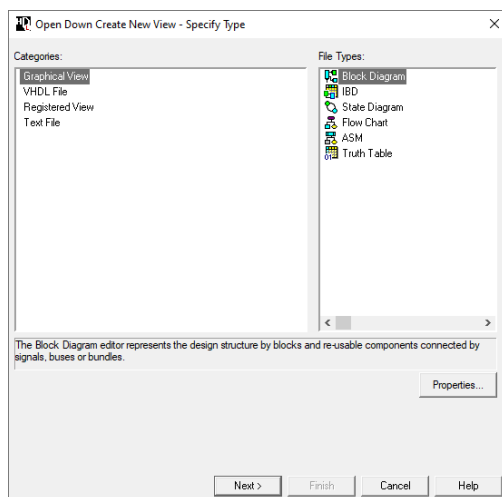
La fenêtre suivante s'ouvre, permettant de choisir le type de bloc à créer. Sélectionnez le type de bloc souhaité et cliquez sur **Finish**.




Link	Block type	Icon
Graphical View/Block Diagram	block diagram	
Graphical View/State Diagram	state machine	
VHDL File/Architecture	VHDL code	

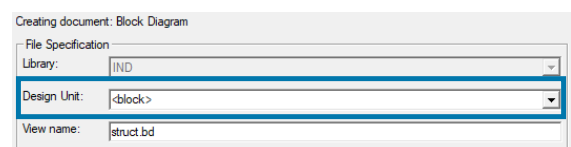4.1.1 Block diagram

- Sélectionnez **Graphical View/Block Diagram**
- Appuyez sur **Next**
- Entrez le nom du bloc sous **Design unit**
- Remplissez le tableau des **I/Os**
 - Assurez-vous que les types soient corrects
 - Définissez les limites pour les types multi-bits
- Appuyez sur « **Finish** »



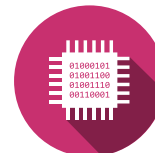
Les **I/Os** peuvent toujours être ajoutées, supprimées et modifiées lors de l'édition du schéma.



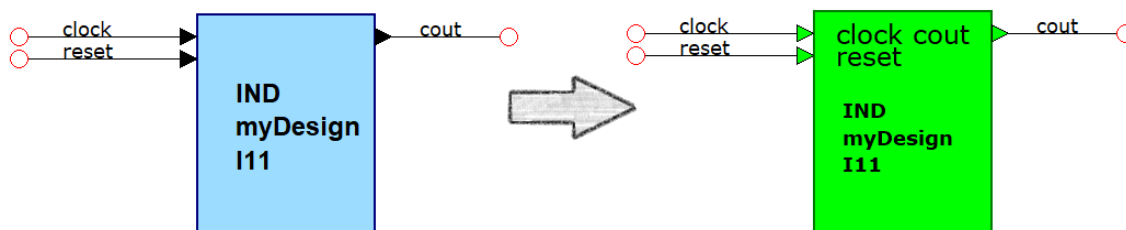
4.2 Convertir un bloc en composant (bleu vers vert)

Convertir le bloc en composant (de **bleu** à **vert**) permet de copier-coller le element et le rend accessible dans la bibliothèque du projet.

Les blocs **bleus** sont idéaux pour créer rapidement une interface de bloc, tandis que les composants **verts** sont indispensables pour réutiliser le bloc ailleurs dans le projet.



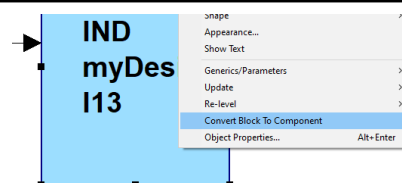1. Cliquez-droit sur le composant (bloc bleu)
2. Cliquez sur **Convert Block to component**



4.3 Mettre à jour l'interface du composant

L'interface d'un composant se compose de plusieurs parties : **Entrées** et **Sorties**, **Génériques** et **Symbole**. Ces différents paramètres peuvent être ajoutés, supprimés et modifiés.


Une fois l'interface du composant modifiée


1. Cliquez-droit sur le composant
2. Sélectionnez **Update**
3. Cliquez sur **Interface and Graphics**

1. Cliquez-droit sur le composant
2. Sélectionnez **Update**
3. Cliquez sur **From Symbol**

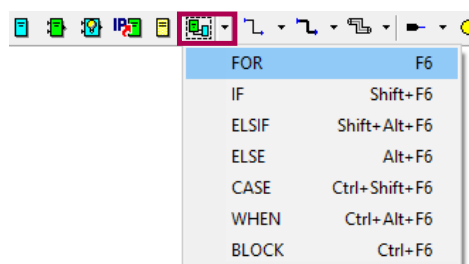4.4 For Generate


Le cadre **FOR Generate** permet de créer plusieurs itérations de la même structure. Pour ajouter un nouveau cadre, cliquez sur le bouton **add frame** et cliquez sur **FOR**.



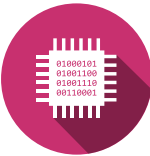

Quand vous ajoutez un cadre **FOR**, l'élément suivant est dessiné sur le schéma.

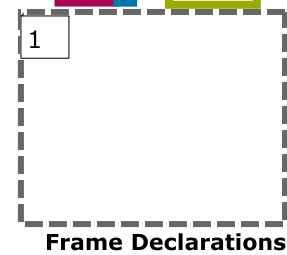g0: **FOR** **i** **IN** **0 TO n** **GENERATE**



Part	Description
FOR	Type du cadre (FOR loop)
i	Index de la boucle
0 TO n	Plage de la boucle FOR

Tous les signaux et les blocs à l'intérieur du cadre seront copiés-collés **n+1** fois. L'index **i** va de **0** à **n**. *Modifier n par une constante ou un générique.*

Tous les signaux à l'intérieur du cadre **FOR** qui sont uniques sur toutes les copies doivent utiliser l'index **i** dans leur partie **Slice/Index**.



Par exemple : l'horloge doit être la même partout ; mais un compteur doit sortir les différents bits. **Bit[0]**, puis **bit[1]**, puis **bit[2]** ... **bit[i]**.



- Seuls signaux et composants (**verts**) peuvent être placés dans une boucle **FOR**.
- Aucun **In Port** ou **Out Port** ne doit se trouver à l'intérieur du cadre.
- Aucun bloc (**bleu**) ne peut être placé à l'intérieur.



5 | Checkout

C'est la fin du laboratoire, vous avez implémenté avec succès un compteur de programme qui supporte toutes les instructions du μ Processeur. Avant de quitter le laboratoire, assurez-vous d'avoir complété les tâches suivantes :

- ☐ Conception du circuit
 - ☐ Le bloc compteur 1-bit **CNT/cnt_1bit** a été créé.
 - ☐ Le cadre **FOR** a été utilisé pour dupliquer le bloc compteur 1-bit.
 - ☐ Le compteur **n**-bit a été créé.
 - ☐ Le compteur a été ajusté pour permettre le chargement d'une nouvelle valeur.
- ☐ Simulations
 - ☐ Les deux compteurs ont été testés avec succès avec le banc d'essai **CNT_test/nanoProcess_tb** et les fichiers de simulation **\$SIMULATION_DIR/CNT1.do** et **\$SIMULATION_DIR/CNT2.do**.
- ☐ Comparaison
 - ☐ Le débit en bauds des deux algorithmes a été comparé.
 - ☐ La taille du code des deux algorithmes a été comparée.
- ☐ Documentation et fichiers du projet
 - ☐ Assurez-vous que toutes les étapes (conception, simulations, comparaison) sont bien documentées dans votre rapport de laboratoire.
 - ☐ Enregistrez le projet sur une clé USB ou dans le dossier réseau partagé (**\\filer01.hevs.ch**).
 - ☐ Partagez les fichiers avec votre partenaire de laboratoire pour assurer la continuité du travail.



Glossaire

ALU – Arithmetic and Logical Unit [2](#), [2](#), [2](#), [2](#)

CS – Chip Select [2](#)

I/O – Input/Output [7](#), [7](#), [8](#), [8](#)

LSB – Least Significant Bit [3](#)

MI – Machine Instruction: A machine instruction is a binary-coded operation that a processor can execute directly. It typically consists of an opcode, operands and immediates. [2](#)

OE – Output Enable [2](#)

PC – Program Counter [5](#)

ROM – Read-Only Memory [1](#), [1](#), [2](#), [2](#), [2](#), [2](#), [2](#), [3](#), [5](#)