



Additionneurs Binaires

Laboratoire Conception Numérique

Contenu

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Objectif | 1 |
| 2 | Additionneur à propagation de report | 2 |
| 2.1 | Circuit | 2 |
| 2.2 | Réalisation | 2 |
| 2.3 | Simulation | 2 |
| 3 | Additionneur à prévision de report | 4 |
| 3.1 | Circuit | 4 |
| 3.2 | Réalisation | 4 |
| 3.3 | Réalisation | 5 |
| 3.4 | Simulation | 5 |
| 4 | Comparaison | 6 |
| 5 | Checkout | 7 |

1 | Objectif

Ce laboratoire vise à approfondir la compréhension de la représentation binaire des nombres et de leur traitement dans les circuits numériques. Différentes architectures d'additionneurs sont étudiées pour analyser leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur impact sur la vitesse de calcul.

Deux variantes d'additionneurs sont mises en avant :

- Additionneur à propagation de retenue : une méthode de base où la retenue se propage progressivement à travers le circuit.
- Additionneur à anticipation de retenue : une version optimisée qui calcule la retenue à l'avance pour réduire le delay.



2 | Additionneur à propagation de report

En électronique numérique, les additionneurs sont utilisés pour additionner des nombres binaires. Une implémentation de base est l'additionneur à propagation de report (Carry Ripple Adder). Il est composé de plusieurs blocs d'addition en cascade, dans lesquels la retenue se propage d'une position à l'autre.

2.1 Circuit

Un additionneur à propagation de report est composé de plusieurs blocs itératifs, qui additionnent chacun deux bits équivalents (a_i, b_i) avec une retenue d'entrée (c_i). Chaque bloc génère:

- Un bit de somme s_i , qui représente le résultat de l'addition.
- Une retenue de sortie c_{i+1} , qui est transmise au bloc suivant.

La Fig. 1 montre le principe de fonctionnement d'un tel additionneur à propagation de report:

 


Fig. 1 - Additionneur à propagation de report

2.2 Réalisation

Commencez par établir la table de vérité, en déduire l'équation booléenne pour le bit de somme s_i et la retenue c_{i+1} . Enfin développez le circuit combinatoire en utilisant des portes INV, AND, OR, XOR.



Implémentez ensuite le schéma itératif d'un additionneur 4 bits à propagation de report dans le projet **ADD/add4**.

2.3 Simulation

Chaque circuit implémenté doit être correctement testé. Le banc d'essai **ADD_test/add4_tester** doit vérifier le **bon fonctionnement** du circuit. Répondez aux questions suivantes:

1. Combien de tests sont théoriquement nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l'additionneur?
2. Quels scénarios de test sont nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l'additionneur ?
3. Combien de temps dure la simulation avec les cas de test pratiques?

Dans le **add4_tester**, quelques tests d'exemple sont déjà implémentés, vous pouvez les utiliser comme inspiration et vous devez les adapter. Dans Liste 1, vous trouverez un tel test, qui vérifie si



l'addition $s = a + b + c_{in} = 0 + 0 + 0 = 0$ est correcte. Sinon, le message **test 1 wrong** est affiché dans le terminal Modelsim.

```
1  -----
2  -- Test 1:    0 + 0 + 0 = 0
3  --
4  a  <="0000";
5  b  <="0000";
6  cin <='0';
7  WAIT FOR clockPeriod;
8  assert (cout = '0') AND (s="0000")
9      report "test 1 wrong"
10     severity note;
```

Liste 1 - Exemple de cas de test 1



Complétez le **ADD_test/add4_tester** avec les tests nécessaires à la vérification complète du fonctionnement de l'additionneur.

Simulez le banc de test **ADD_test/add4_tb** avec le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/ADD1.do**.

Enquêtez et trouvez le chemin de propagation le plus long dans l'additionneur.



3 | Additionneur à prévision de report

Cet additionneur est optimisé pour réduire le délai en calculant la report à l'avance.

3.1 Circuit

La Fig. 2 montre le circuit d'un additionneur à prévision de report. Il est similaire à l'additionneur à propagation de report. Cependant, la chaîne de report a été interrompue par 4 nouveaux blocs. Ces blocs doivent calculer les reports c_1, c_2, c_3 et c_4 respectives avec moins de portes séquentielles. La cascade/chaîne de portes logiques est ainsi réduite pour limiter le délai de propagation.

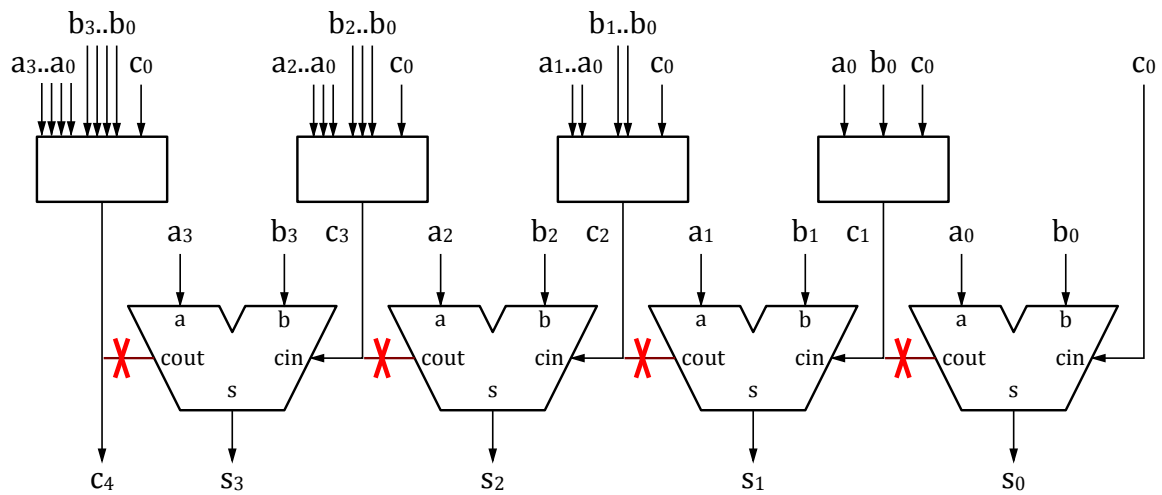


Fig. 2 - Additionneur à prévision de report

3.2 Réalisation

Analysons d'abord l'additionneur de la Fig. 2.



Écrivez l'équation polynomiale de c_1 et c_2 . Combien de termes possèdent-ils?

Estimez le nombre de termes de l'équation polynomiale de c_3 et c_4 .

Pour simplifier la création des reports d'entrée, deux transformations sont introduites, g_i (générer) et p_i (propager):

$$\begin{aligned} g_i &= a_i * b_i \\ p_i &= a_i + b_i \end{aligned} \quad (1)$$

Montrez que la carry de sortie et le bit de somme peuvent être écrits comme suit:

$$\begin{aligned} c_{out} &= g + p * c_{in} \\ s &= (\overline{g} * p) \oplus c_{in} \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} c_{i+1} &= g_i + p_i * c_i \\ s_i &= (\overline{g_i} * p_i) \oplus c_i \end{aligned} \quad (3)$$



En utilisant cette transformation Équation 3, écrivez la forme polynomiale de c_1 à c_4 en fonction de g_i , p_i et c_0 .

Combien de termes y a-t-il dans ce cas?

3.3 Réalisation

À l'aide de portes INV, ET, OU et XOR, dessinez le schéma du bloc qui calcule les reports (**ADD/lookAheadCarry**).



Dans l'additionneur à prévision de report 4 bits fourni **ADD/addLookAhead4**, complétez les blocs manquants **ADD/lookAheadGp** et **ADD/lookAheadCarry**.

Implémentez le circuit **ADD/lookAheadGp** qui génère les signaux p_i et g_i respectivement.

Implémentez le circuit **ADD/lookAheadCarry** qui génère les reports c_i .

3.4 Simulation

Réfléchissez au nombre de tests nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement de l'additionneur.



Simulez le banc de test **ADD_test/addLookAhead4_tb** avec le fichier de simulation **\$SIMULATION_DIR/ADD2.do**.



4 | Comparaison

Calculez et comparez la propagation maximale des deux additionneurs créés, l'un avec propagation de report Fig. 1 et l'autre avec prévision de report Fig. 2.



Quels avantages offre l'additionneur à prévision de report **ADD/addLookAhead4** par rapport à l'additionneur à propagation de report **ADD/add4**? Comment se comportent-ils en termes de vitesse et de taille du circuit?



5 | Checkout

Avant de quitter le laboratoire, assurez-vous d'avoir accompli les tâches suivantes :

- ☐ Conception du circuit
 - ☐ L'additionneur à propagation de report **ADD/add4** a été conçu et testé.
 - ☐ L'additionneur à prévision de report **ADD/addLookAhead4** a été conçu et testé.
- ☐ Simulations
 - ☐ Les tests spécifiques des différents bancs d'essai (**ADD_test/add4_tb** et **ADD_test/LooAhead4_tb**) ont été adaptés au circuit.
 - ☐ Les deux additionneurs ont été comparés en termes de performance et d'utilisation des ressources.
 - ☐ Les simulations ne contiennent pas d'erreurs et tous les calculs sont corrects.
- ☐ Documentation et fichiers de projet
 - ☐ Assurez-vous que toutes les étapes (conception, circuit, simulations) sont bien documentées dans votre rapport de laboratoire.
 - ☐ Enregistrez le projet sur une clé USB ou le lecteur réseau partagé (**\\filer01.hevs.ch**).
 - ☐ Partagez les fichiers avec votre partenaire de laboratoire pour assurer la continuité du travail.