



Mémoire Morte

Exercices Conception numérique



Solution vs. Hints:

Toutes les réponses fournies ici ne sont pas des solutions complètes. Certaines ne sont que des indices pour vous aider à trouver la solution vous-même. Dans d'autres cas, seule une partie de la solution est fournie.

1 | ROM - Fonction logique universelle

1.1 Tailles de mémoire

- a) 2Byte
- b) 1KiB
- c) 64KiB

rom/logic-function-01

1.2 Réalisation de fonction à l'aide de multiplexeurs

- $y_1 = \overline{c \oplus b \oplus a}$
- y_2 no solution available

rom/logic-function-02



2 | ROM - Assemblage de circuits de mémoire

2.1 Carte de la mémoire

There are 3 memories (2 RAM's and one ROM) With « some » address bits and a multiplexer the right memory is selected.

rom/rom-circuits-01



3 | ROM - Types de mémoires mortes

3.1 Fichier HEX Intel CRC calculs

- a) **0x1E**
- b) **0xFC**
- c) **0x1A**
- d) **0x8B**
- e) **0xA6**
- f) **0x16**
- g) **0xFF**

rom/crc-01



4 | ROM - Circuits Typiques

4.1 ROM-type

1000%

rom/rom-types-01